

寄存器堆与存储器及其应用

李卓 pb19000064

实验目的

掌握寄存器堆(Register File)和存储器的功能、时序及其应用

熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

实验原理

一、寄存器堆

行为方式参数化描述 $32 \times \text{WIDTH}$ 寄存器堆


例如，三端口的 $2^m \times n$ 位寄存器堆

1个写端口

- WA: 写地址
- WD: 写入数据
- WE: 写使能

2个读端口

- RA0、RA1: 读地址
- RD0、RD1: 读出数据

 

二、RAM 存储器

利用 IP 核中的 Block Memory Generator 以及 Distributed Memory

Generator, 生成 16×8 位块式存储器和 16×8 位分布式存储器。

三、利用寄存器堆实现 FIFO 队列


enq, deq: 入队列和出队列使能，假定两者是互斥的，高电平有效且均要求一次有效仅允许操作一项数据

in, out: 入/出队列数据

full, emp: 队列满/空标志，在满或空时忽略入/出队操作

an, seg: 数码管控制信号，显示队列数据


clk, rst: 时钟，复位

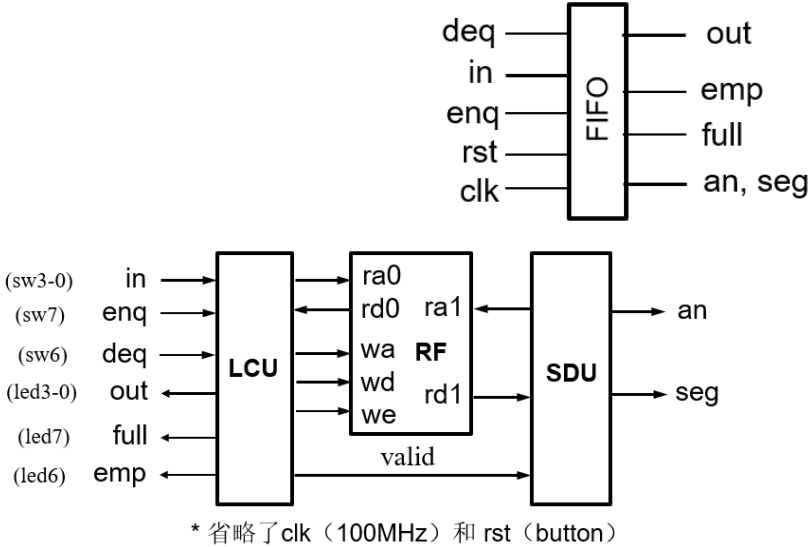


实验过程

一、寄存器堆

数据通路如下：

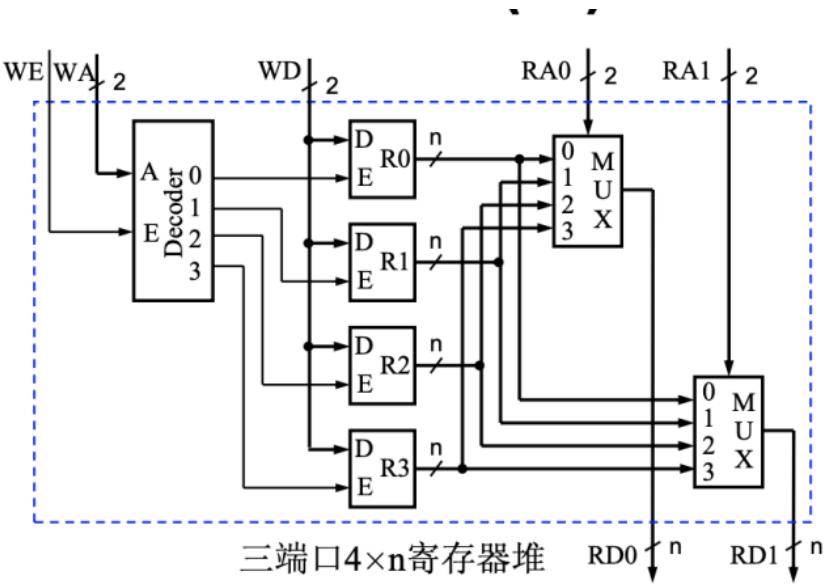

仿真如下

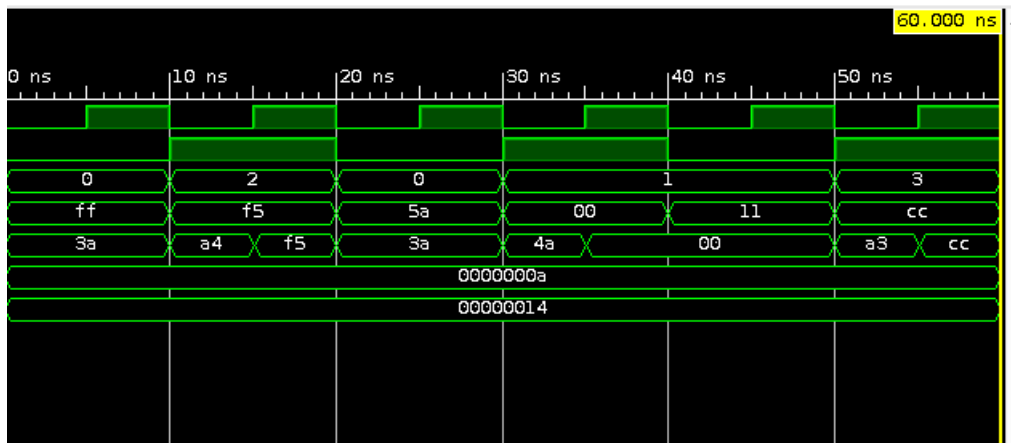

二、RAM 存储器

例化端口

```
blk_mem_gen_0 ram_16x8 (
    .clka(clka),    // input wire clka
    .ena(ena),      // input wire ena
    .wea(wea),      // input wire [0 : 0] wea
    .addra(addra),  // input wire [3 : 0] addra
    .dina(dina),    // input wire [7 : 0] dina
    .douta(douta)   // output wire [7 : 0] douta
);
```

块式存储器同步，分布式则是异步

分布式各个模式定义如下


WRITE_FIRST: This mode is recommended when asynchronous clocks might cause simultaneous read/write operations on the same port address NO_CHANGE : This mode ensures Lowest power however does not guarantee no collisions when both ports access same address at the same clock cycle READ_FIRST: This mode guarantees no collisions (read will access prior memory contents safely) at the cost of higher BRAM power

write first: 当写数据时读出的是写进去的数据 no change: 写数据时不读数

据显示出的数据保持不变 read first: 当写数据时读出的是正在读的原来数


据

块式仿真

 


分布式仿真:


read first:

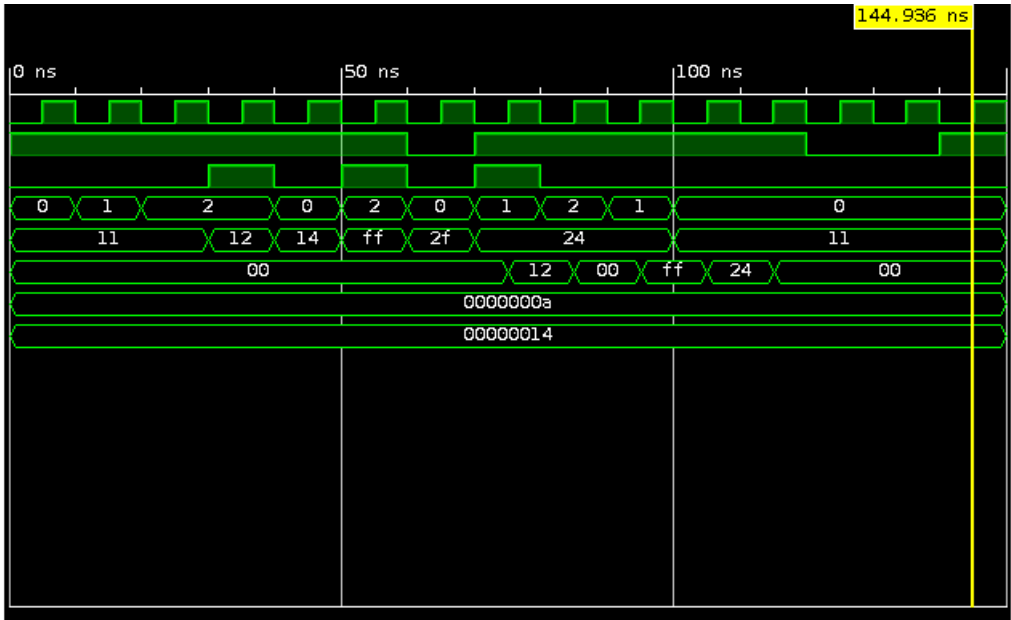

write first:

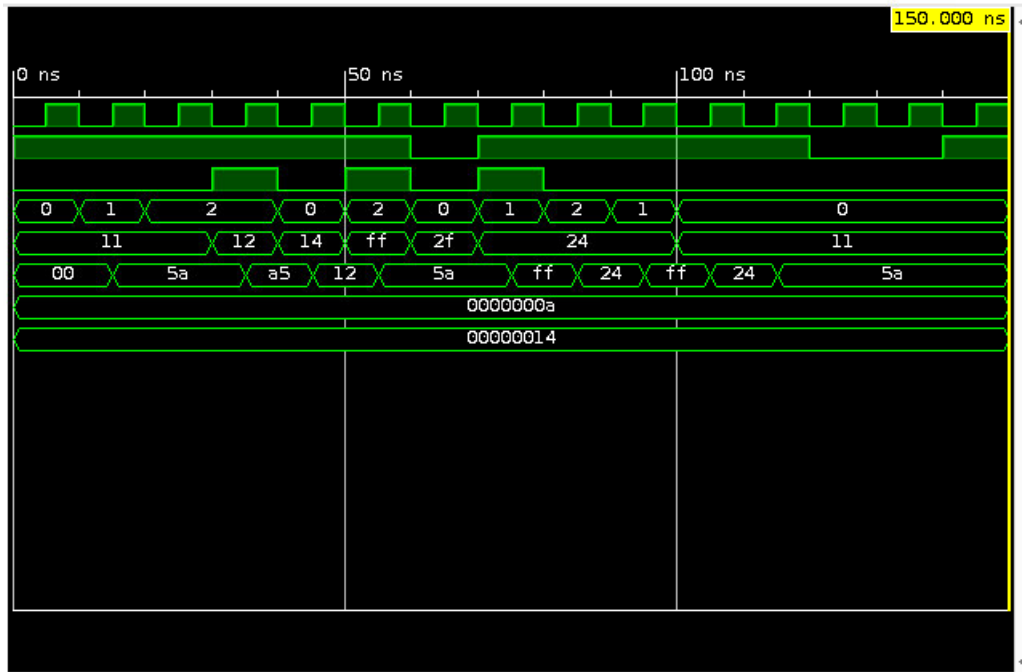

no change:

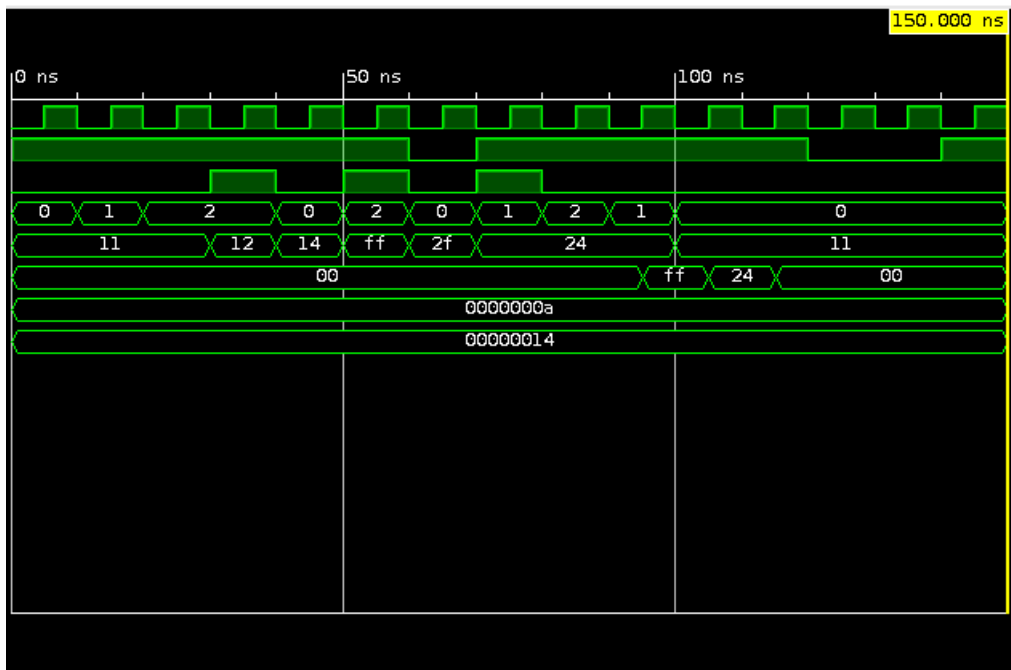

三, FIFO 队列

文件结构:

- FIFO (FIFO.v) (5)
 - edg_enq : SEDG (SEDG.v)
 - edg_deq : SEDG (SEDG.v)
 - Display : SDU (SDU.v)
 - regfile : regfile_new (regfile_new.v)
 - ListControlUnit : LCU (LCU.v)

sedg 判断 enq 和 deq 是否被按下。在使能信号的一次有效持续期间，仅允许最多入队或出队一个数据

LCU 是队列控制单元



用 head 指针和 tail 指针标记队列的头和尾，count 寄存器存储队列中数据数目，用来判断队满 (full) 和队空(emp)。valid 数组记录每个地址是否有数据入队列使能(enq)有效时，将输入数据(in)加入队尾 (tail)，队尾后移并修改 valid；出队列使能(deq) 有效时，将队列头数据输出(out)，队头(head)后移并修改 valid。当队列满时不能执行入队操作，队列空时不能进行出队操作。

regfile 是已完成的寄存器堆

SDU 是数码管显示单元

an 和 ra 同步，循环遍历寄存器的所有地址，如果该地址有数据 (valid 该位有效)，就读取数据将其输出到 seg 端口，显示在数码管上；如果没有数据，就什么都不做跳过该地址，这样在数码管上对应的位置不亮

数据通路：

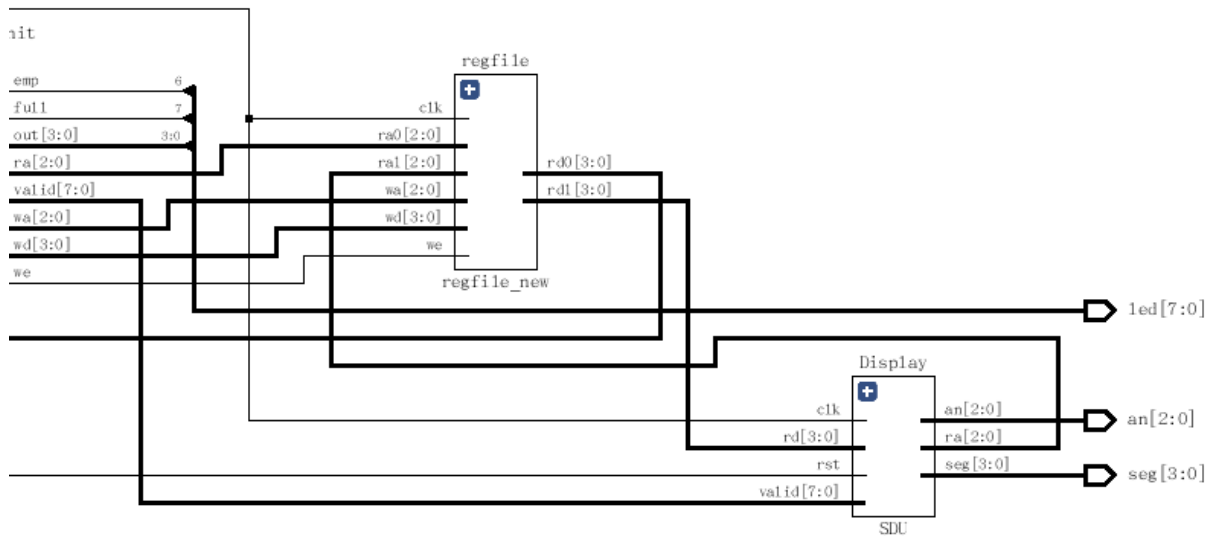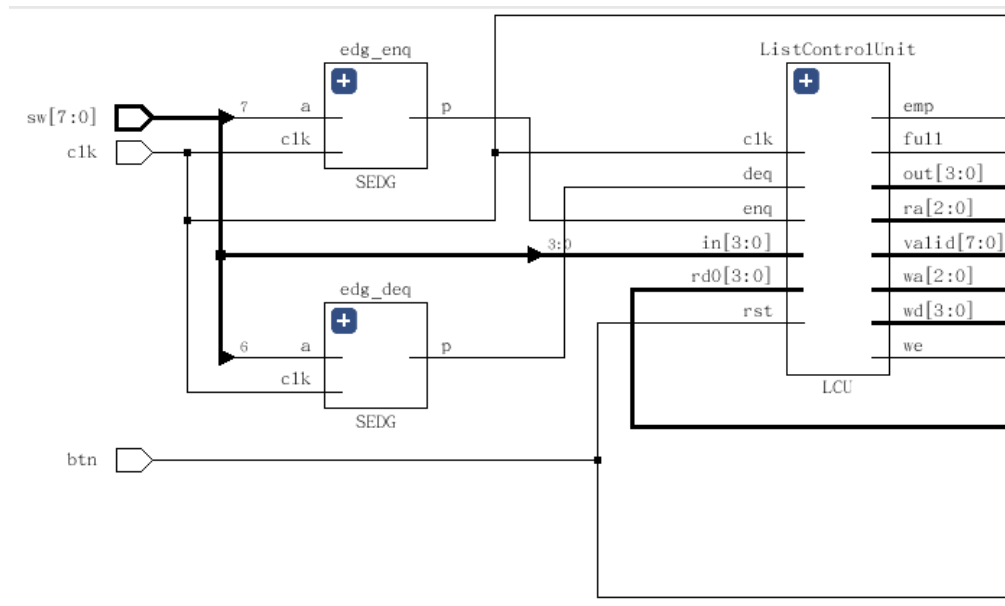

实验代码

SEDG.v

```
module SEDG(
    input a,
    input clk,
    output reg s,
    output wire p
);
    reg st,pt;
    always@(posedge clk)begin
        if(a)begin
            st <= 1;
        end
        else begin
            st <= 0;
        end
    end
    always@(posedge clk)begin
        if(st)begin
            s <= 1;
        end
        else begin
            s <= 0;
        end
    end
    always@(posedge clk)begin
        if(s)begin
            pt <= 1;
        end
        else begin
            pt <= 0;
        end
    end
    assign p = (~pt) & s;
endmodule
```


LCU.v

```
module LCU(  
    input [3:0]in,  
    input enq,  
    input deq,  
    input clk,  
    input [3:0]rd0,  
    input rst,  
    output reg [3:0]out,  
    output wire full,  
    output wire emp,  
    output wire [2:0]ra,  
    output wire [2:0]wa,  
    output wire [3:0]wd,  
    output wire we,  
    output reg [7:0] valid  
);  
reg [2:0] head,tail;//pointer to head and tail  
reg [3:0] count;  
assign we = enq&(~full);  
assign ra = head;  
assign wa = tail;  
assign wd = in;  
  
always @(posedge clk )  
begin  
    if(rst)begin  
        valid <= 8'b0;  
        head <= 3'b0;  
        tail <= 3'b0;  
        count <= 4'd0;  
        out <= 4'd0;  
    end  
    else if(enq)begin  
        if(~full)begin  
            valid[tail] <= 1;  
            tail <= tail + 3'd1;  
            count <= count + 1;  
        end else begin end  
    end  
    else if(deq)begin  
        if(~emp)begin  
            valid[head] <= 0;  
            head <= head + 3'd1;  
            out <= rd0;  
            count <= count - 1;  
        end else begin end  
    end else begin end  
end  
  
assign full = (count == 4'h8)?1:0;  
assign emp = (count == 4'd0)?1:0;  
endmodule
```

SDU.v

```
module SDU(  
    input rst,  
    input clk,  
    input [3:0]rd,//read data  
    input [7:0]valid,  
    output wire [2:0]ra,//read address  
    output wire [2:0]an,//segment  
    address  
        output wire [3:0]seg//segment data  
);  
  
    reg [23:0]count;  
    wire [3:0]x0;  
    reg [2:0] an_reg;  
    assign x0 = 4'h0;  
    assign an = ra;  
    assign ra = an_reg;  
  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        if(valid[count[15:13]])begin  
            an_reg <= count[15:13];  
        end else begin end  
    end  
  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        if(rst)begin  
            count <= 24'd0;  
        end else begin  
            count <= count + 1;  
        end  
    end  
  
    assign seg=valid[ra]?rd:x0;  
  
endmodule
```

FIFO.v

```

module FIFO(
    input [7:0]sw,
    input btn,
    input clk,
    output wire [7:0]led,
    output wire [2:0]an,
    output wire [3:0]seg
);
    wire [2:0]ra0, ra1, wa;
    wire [3:0]rd0, rd1, wd;
    wire we;
    wire enq_edge;
    wire deq_edge;
    wire [7:0]valid;
    SEDG edg_enq(sw[7],clk, ,enq_edge);
    SEDG edg_deq(sw[6],clk, ,deq_edge);

    SDU Display(btn, clk, rd1, valid, ra1, an,
seg);
    regfile_new regfile(clk, ra0, rd0, ra1, rd1,
wa, we, wd);
    LCU ListControlUnit(sw[3:0], enq_edge,
deq_edge, clk, rd0, btn, led[3:0], led[7], led[6],
ra0, wa, wd, we, valid);
endmodule

```

register_file.v

```

module register_file
    #( parameter WIDTH = 32 ) (
        input clk, //clock
        input [ 4: 0 ] ra0, //read address 0
        output [WIDTH - 1: 0] rd0, //read
data 0
        input [4: 0] ra1, //read address 1
        output [WIDTH - 1: 0] rd1, //read
data 1
        input [4: 0] wa, //write address
        input we, //write enable
        input [WIDTH - 1: 0] wd //write
data
    );
    reg [WIDTH - 1: 0] mem[0: WIDTH - 1];

    assign rd0 = mem[ra0];
    assign rd1 = mem[ra1];

    always @(posedge clk )
    begin
        if ( we )
            begin
                mem[ wa ] <= wd;
            end
        end
    endmodule

```